

Комп'ютерна томографія

Практичне заняття №7

Атенюатори (частина 2)

Завдання: виконанню підлягає п. 2.1, (розрахунок опорів резисторів R_a , R_b та чотирьох значень опору R_{aten}) – див. методичні вказівки до практичного заняття №7.