

Тип фільтра	Схеми фільтрів		
	Г-подібна пів-ланка	Т-подібна ланка	П-подібна ланка
ФНЧ			
ФВЧ			
СПФ			
СЗФ			

Таблиця 3.2 – Характеристики згасання та розрахункові формули для LC- фільтрів типу К

Характеристики згасання	Розрахункові формули $L, \text{мГн}; C, \text{мкФ}; R_H, \text{Ом}; f, \text{кГц}$	X
	$L = \frac{0.32R_H}{f_{\pi}}; C = \frac{320}{R_H f_{\pi}}$	$\frac{f}{f_{\pi}}$
	$L = \frac{0.08R_H}{f_{\pi}}; C = \frac{80}{R_H f_{\pi}}$	$\frac{f_{\pi}}{f}$
	$L_1 = \frac{0.32R_H}{\Delta f}; L_2 = \frac{0.08\Delta f R_H}{f_{\pi}' f_{\pi}''}$ $C_1 = \frac{80\Delta f}{R_H f_{\pi}' f_{\pi}''}; C_2 = \frac{320}{R_H \Delta f}$	η
	$L_1 = \frac{0.32R_H \Delta f}{f_3' f_3''}; L_2 = \frac{0.08R_H}{\Delta f}$ $C_1 = \frac{80}{\Delta f R_H}; C_2 = \frac{320 \Delta f}{R_H f_3' f_3''}$	$\frac{1}{\eta}$

Таблиця 3.3 – Схеми та розрахункові формули для LC- фільтрів типу m

Тип фільтра	Схема фільтра	Характеристика згасання	Розрахункові формули	
			m	$L, \text{мГн}; C, \text{мкФ}; f, \text{кГц}; R_H, \text{Ом}$
ФНЧ			$\sqrt{1 - \left(\frac{f_{\pi}}{f_{\infty}}\right)^2}$	$L_1 = \frac{0.32mR_H}{f_{\pi}}$ $C_1 = \frac{80(1-m^2)}{mf_{\pi}R_H}$ $C_2 = \frac{160m}{f_{\pi}R_H}$
ФВЧ			$\sqrt{1 - \left(\frac{f_{\infty}}{f_{\pi}}\right)^2}$	$L_1 = \frac{0.32mR_H}{(1-m^2)f_{\pi}}$ $L_2 = \frac{0.16R_H}{f_{\pi}m}$ $C_1 = \frac{80}{mf_{\pi}R_H}$

Таблиця 3.4 – Схеми та розрахункові формулі для RC-фільтрів

Тип фільтра	Назва	Схема	АЧХ	Розрахункові формулі $R, \text{k}\Omega; C, \mu\text{F}; f, \text{Гц}$
ФНЧ	одноланковий			$f_1 = \frac{160}{RC}, \frac{f_2}{f_1} = 10$
ФВЧ	одноланковий			$f_1 = \frac{160}{RC}, \frac{f_1}{f_2} = 10$
СПФ	Г-подібне RC-коло			$R_2 = R; C_2 = C; R_1 = mR$ $C_1 = \frac{C}{m}; f_0 = \frac{16}{RC};$ $K_0 = \frac{1}{1+2m}; Q = \frac{m}{1+2m}$
СЗФ	Т-подібний RC-міст			$C_1 = C_2 = C; R_1 = R$ $R_2 = \frac{R}{m}; f_0 = \frac{1}{\sqrt{m}} \cdot \frac{160}{RC};$ $K_0 = \frac{2}{2+m}; Q = \frac{\sqrt{m}}{2+m}$

Таблиця 3.5 – Схеми та розрахункові формулі для фільтрів Баттерворта

Тип фільтра	Схема	Розрахункові формулі $R, \text{k}\Omega; C, \mu\text{F}; f, \text{Гц}$
ФНЧ		$R_1=R_2=R$ вибираємо підходящий номінал в діапазоні (10-100) $\text{k}\Omega$, $R_{OC}=2R, \omega_3=2\pi f_3, C_1 \approx 0,707/\omega_3 R, C_2=2C_1$
ФВЧ		$C_1=C_2=C$ вибираємо підходящий номінал, $R_{OC}=R_1, R_1=\sqrt{2}/\omega_3 C, R_2=0,5R_1$
СПФ		$C_1=C_2=C$ вибираємо підходящий номінал, $R_2=2Q/\omega_3 C, R_1=R_2/2K_0, R_{OC}=R_2/(4Q^2-2K_0)$
СЗФ		$C_1=C_2=C$ вибираємо підходящий номінал, $R_2=2Q/\omega_3 C, R_1=R_2/4Q^2, R_a=(1-2) \text{k}\Omega, R_b=2Q^2 R_a$