
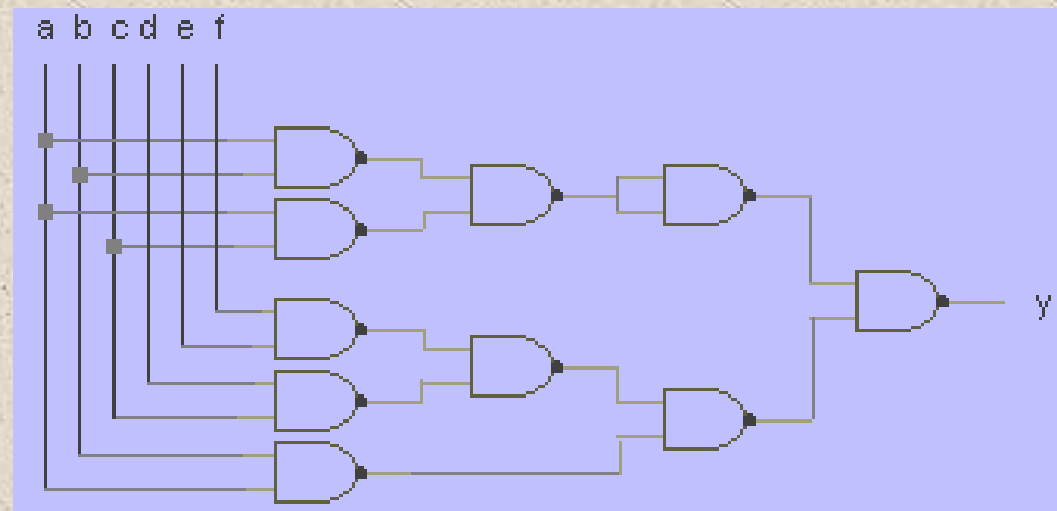


# Проектування комбінаційних схем

 

# Комбінаційна схема

---



Може бути описана параллельними операторами

- булевські рівняння
- **when-else**
- **with-select-when**
- вставка компонента

Може бути описана послідовними операторами


- **if-then-else**
  - **case-when**
-

# Комбінаційна схема за булевським рівнянням

булевські рівняння можуть бути використані як в паралельних, так і послідовних операторах присвоювання сигнала.

Мультиплексор 4 до 1 описується так:
 
```
x <=(a AND NOT(s(1)) AND NOT(s(0)))  
    OR(b AND NOT(s(1)) AND s(0))  
    OR(c AND s(1) AND NOT(s(0)))  
    OR(d AND s(1) AND s(0)) ;
```



# Селективне присвоювання сигнала: **with-select-when**

---

Присвоювання, що основане на виборці сигнала за допомогою опису **WHEN** повинне бути взаємно виключним.

Слід використовувати **WHEN OTHERS** якщо не перелічені всі комбінації аргументів.


```
WITH \селектор\ SELECT  
\сигнал\ <= \значення_1\ WHEN \значення_1_селектора\  
      \значення_2\ WHEN \значення_2_селектора\  
      ...  
      \значення_n\ WHEN \значення_n_селектора\  
      \значення_інше\ WHEN OTHERS;
```

# Селективное присвоивання сигнала: with-select-when

Той самий мультиплексор 4 -1:

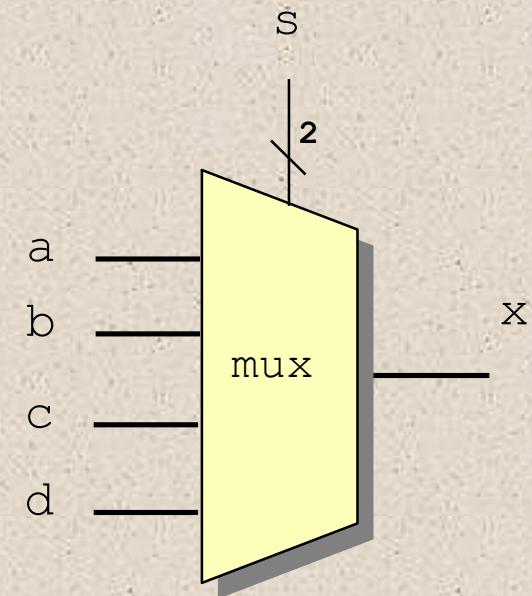**with s select**

```
x <= a when "00" ,  
      b when "01" ,  
      c when "10" ,  
      d when others ;
```



# Селективне присвоювання сигнала: **with-select-when**

---

Можна використати діапазони значень

```
signal \вибір\ :integer range 0 to 10;
```

```
...
```

```
with \вибір\ select
```

```
    x <= a when 0 to 3,
```

```
        b when 4 | 6 | 8 ,
```

```
        c when 10 ,
```

```
        d when others ;
```

# Умовне присвоювання сигналу: **when-else**

---

Сигналу присвоюється значення в залежності від умови.

Умовою може бути вираз.

Пріоритет тому виразу, який зустрічається першим.

Потрібно закінчувати **ELSE** щоб не було заціпки.


```
\ім'я_сигнала\<= \значення_1\ WHEN \умова1\ ELSE  
    \значення_2\ WHEN \умова2\ ELSE  
    ...  
    \значення_N\ WHEN \умоваN\ ELSE  
    \значення_X\;
```

---
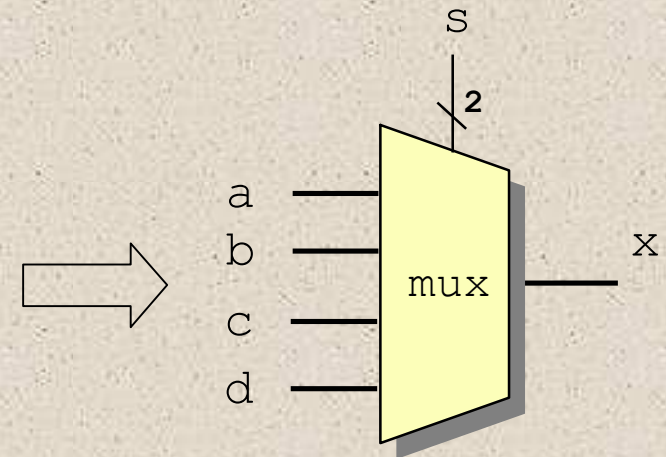
# Комбінаційна схема за умовним присвоюванням

Той же мультиплексор 4-1:

```
x <= a when (s = "00") else  
    b when (s = "01") else  
    c when (s = "10") else  
    d ;
```





# Комбінаційна схема за умовним присвоюванням

---

Умова **when** не обов'язково повинна бути взаємно виключною (як в **with-select-when**)

Схема пріоритетного шифратора описується так:

```
j <= "100" when (a(3) = '1') else  
      "011" when (a(2) = '1') else  
      "010" when (a(1) = '1') else  
      "001" when (a(0) = '1') else  
      "000" ;
```

# Комбінаційна схема за викликом підпрограми

Підпрограма не повинна вміщувати операторів **wait**.  
Приклад функції **логічної редукції** – Логічне I від N  
ВХОДІВ:

```
Function ANDN(x:std_logic_vector) return std_logic is
```

```
    Variable yi:std_logic;
```

```
Begin
```

```
    yi:='0';
```

```
    For I in x'range loop
```

```
        yi:=yi and x(I);
```


```
    End loop;
```

```
Return yi;
```

```
End function;
```

```
...
```


```
yr_is_ones<=ANDN(yr);
```

 

# Комбінаційна схема за викликом підпрограми
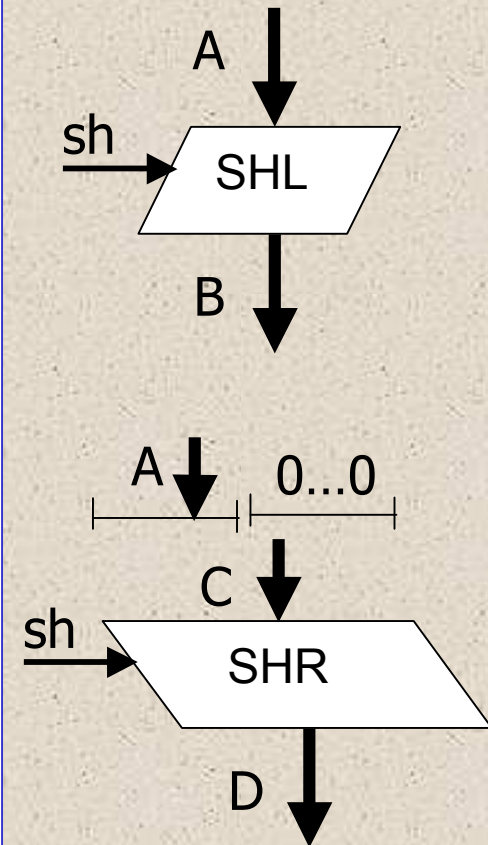
## Схема зсуву

```
Library IEEE;  
Use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
...  
Signal A, B, C: signed(15 downto 0);  
Signal C,D: signed(31 downto 0);  
Signal sh: signed(15 downto 0);  
...  
B<=SHL(A,sh); -- зсув вліво на sh розрядів  
           -- розряди, що висуваються - губляться  
C<=A& X"0000" -- розширили розрядну сітку  
D<=SHR(C,sh); -- зсув вправо на sh розрядів  
           -- без загублених розрядів
```



# Комбінаційна схема за послідовним оператором

---

Послідовні оператори формують тіло процесу.

Порядок послідовних операторів впливає на результат синтезу.

---

# Послідовні оператори : **if-then-else**

Використовуються для вибору операторів, що будуть виконуватися в даному запуску процесу.

Вибір оснований на результаті булевського виразу від ряду умов.


Відсутність **ELSE** породжує **асинхронний триггер**.

```
IF \умова(и)\ THEN  
    {оператори};  
ELSIF \умова_2\ THEN    -- не обов'язково  
    {інші оператори};  
ELSE  
    {зовсім інші оператори};  
END IF ;
```
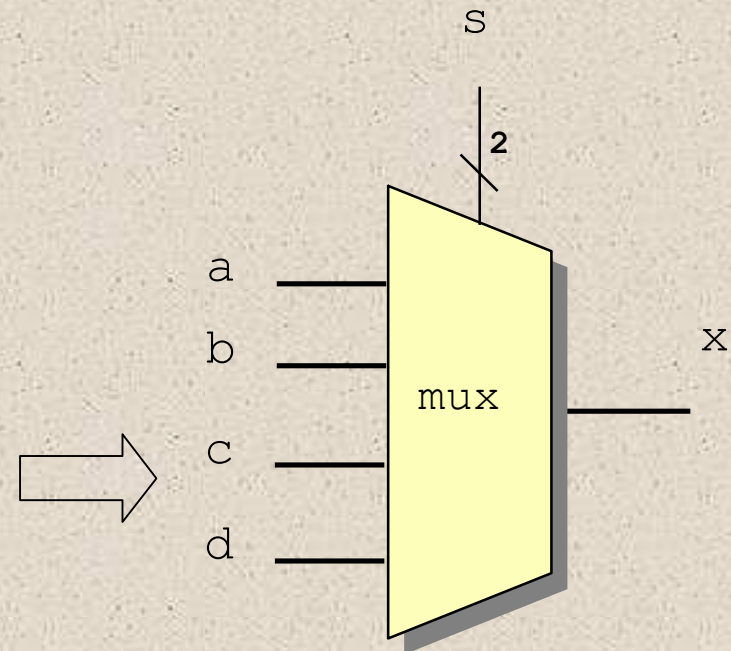
# Послідовні оператори : **if-then-else**

Мультиплексор 4 -1:

```
mux4_1: process (a, b, c, d, s)  
  begin  
    if s = "00" then  
      x <= a ;  
    elsif s = "01" then  
      x <= b ;  
    elsif s = "10" then  
      x <= c ;  
    else x  
      <= d ;  
    end if;  
  end process mux4_1 ;
```



# Послідовні оператори : **Case-When**

---

```
CASE \селектор\ IS  
  WHEN \значення_1_селектора\ =>  
    {оператори};      -- 1-й набір операторів  
  WHEN \значення_2_селектора\ =>  
    {оператори};      -- 2-й набір операторів  
  ...  
  WHEN \значення_N_селектора\ =>  
    {оператори};      -- N-й набір операторів  
  WHEN OTHERS =>  
    {оператори};-- довільні оператори  
END CASE ;
```

# Послідовні оператори : loop

## Пріоритетний шифратор


```
SIGNAL s: std_logic_vector(15 downto 0);  
SIGNAL prty: std_logic_vector(3 downto 0);  
  
...  
priority: PROCESS (s)  
    variable n:unsigned(3 downto 0);  
BEGIN  
    n:="0000";  
    for I in s'range loop  
        if s(I)='1' then -- знайшли першу 1 і зупинились  
            exit;  
        else  
            n:=n+1;  
        end if;  
    end loop;  
    prty<=std_logic_vector(n);  
END PROCESS;
```


 
# Приклад: розробка компаратора

Об'ява елемента проекта:

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.ALL;  
ENTITY compare IS PORT (  
    a, b: IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);  
    aeqb: OUT std_logic);  
END compare;
```



- Описати архітектуру в якій сигналу **aeqb** присвоюється 1 якщо **a** дорівнює **b**
- Існує кілька рішень

# Три різних рішення

---

Рішення з параллельними операторами з використанням умовного присвоювання:

```
ARCHITECTURE arch1_compare OF compare IS  
BEGIN  
    aeqb <= '1' WHEN a = b ELSE '0';  
END arch1_compare;
```



Рішення з параллельними операторами з використанням булевського рівняння:

```
ARCHITECTURE arch2_compare OF compare IS  
BEGIN  
    aeqb <= NOT(  
        (a(0) XOR b(0)) OR  
        (a(1) XOR b(1)) OR  
        (a(2) XOR b(2)) OR  
        (a(3) XOR b(3)));  
END arch2_compare;
```
  
# Три різних рішення


Рішення з використанням процесу з послідовними операторами:

```
ARCHITECTURE arch_compare OF compare IS  
BEGIN  
comp: PROCESS (a, b)  
  BEGIN  
    IF a = b THEN  
      aeqb <= '1';  
    ELSE  
      aeqb <= '0';  
    END IF;  
  END PROCESS comp;  
END arch_compare;
```


 
# Використання логіки з трьома станами

```
ENTITY test_three IS  
    PORT(oe : IN std_logic;  
          data : OUT std_logic_vector(0 to 7));  
END test_three;  
ARCHITECTURE archtest_three OF test_three IS  
BEGIN  
    PROCESS (oe)  
    BEGIN  
        IF (oe = '1')  
            THEN data <= "01100100";  
            ELSE data <= "ZZZZZZZZ";  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END archtest_three;
```





# Використання логіки з трьома станами

За допомогою 3-го стану можна 1 сигнал генерувати кількома процесами або паралельними операторами

```
P1:PROCESS (oe) BEGIN
  IF oe = 1 THEN
    A <= "01";
  ELSE
    A <= "ZZ";
  END IF;
END PROCESS;
P2:PROCESS (oe) BEGIN
  IF oe = 2 THEN
    A <= "10";
  ELSE
    A <= "ZZ";
  END IF;
END PROCESS;
```

```
A <= "11" when oe=3 else "ZZ";
```

  

# Довільний стан в Std\_Logic

Для поведінкового моделювання часто використовують стан '-' "довільний".

Цей стан не має еквівалента при синтезі, тому за операторами

```
IF (A="11-0") THEN  
    X <= C;  
ELSE  
    X <= D;  
END IF;
```

завжди буде виконуватись  $X \leq D$ ;  
так як  $A = "11-0"$  завжди буде false.

Тому **не рекомендується** використовувати стан '-'  
"довільно" для синтезу.

# Довільний стан в Std\_Logic

---

Для попереднього прикладу слід використати функцію **std\_match**(a,"string") з пакета IEEE.NUMERIC\_STD

Приклад:

```
...  
signal A : std_logic_vector (1 to 4) ;  
...  
IF std_match(A,"11-0") THEN  
    X <= C;  
ELSE  
    X <= D;  
END IF ;
```

# Використання **With-Select** для декодування кількох сигналів

```
ARCHITECTURE synt OF DC3 IS
```

```
  SIGNAL cntrl : std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
```

```
  SIGNAL outp : std_logic_vector(0 TO 4);
```

```
BEGIN
```

```
  cntrl <= addr & sel;
```

Тут вираз, вирізка  
або агрегат не припускається

```
  WITH cntrl SELECT
```

```
    outp <= "00100" WHEN "000",
```

```
      "10101" WHEN "001",
```

```
      "11101" WHEN "010",
```

```
      "10101" WHEN "011",
```

```
      "10000" WHEN "100",
```

```
      "10101" WHEN "101",
```

```
      "10111" WHEN "110",
```


```
      "10101" WHEN "111",
```

```
      "-----" WHEN OTHERS;
```

```
  en <= outp(0 TO 3);
```

```
  dir <= outp(4);
```

```
END synt;
```

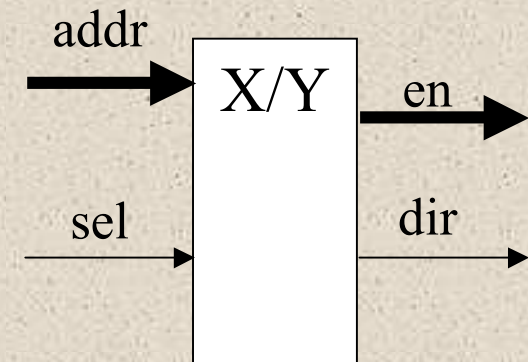



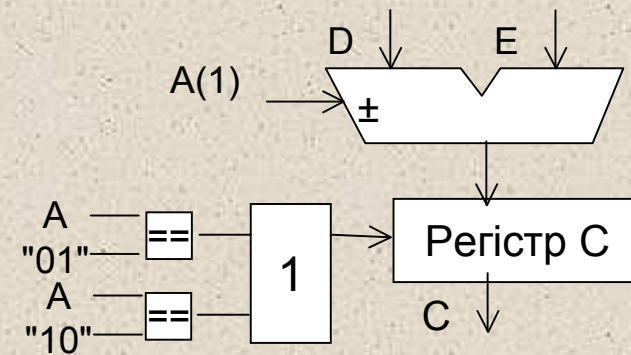
# Непередбачувані асинхронні тригери неприпустимі




Непередбачуваний тригер,  
коли перелічені не всі комбінації вибору

```
Process(A,D,E) begin  
  case A is  
    when "01"=> C<=D+E;  
    when "10"=> C<=D-E;  
  end case;  
end process;
```


 
# Проектування арифметичних пристроїв

Пакети `std_logic_arith`, `std_logic_signed` і `std_logic_unsigned`



Визначені типи `unsigned` і `signed` як вектори елементів типу `std_logic`

`unsigned` - позитивні двійкові цілі числа

`signed` - двійкові цілі числа зі знаком в доповнюючому коді.

Функції '+', '-', '\*', `abs`,


Всі функції порівняння для операндів типу `unsigned`, `signed`, `small_int` і `integer`

Вектори операндів у виразах можуть мати різні діапазони

# Проектування арифметичних пристроїв
 
## Приклад.

Побудувати арифметичний пристрій для операцій  
 $A+B$ ,  $A-B$ ,  $A+B+C$



```
Library IEEE;
```

```
Use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.std_logic_arith.all;
```

```
Entity SM is port(A,B:in signed(7 downto 0);
```

```
          C:in std_logic;
```

```
          S: in std_logic_vector(1 downto 0);
```

```
          Y: out signed(7 downto 0));
```

```
End SM;
```

```
Architecture beh of SM is
```

```
Begin
```

```
    Y<=A+B When S= "00" else
```

```
        A+B+ C When S = "01" else
```

```
        A - B ;
```

```
End beh;
```

# Проектування арифметичних пристроїв

## Приклад.

Побудувати арифметичний пристрій для операцій  $A+B$ ,  $A+B+C$  з видачею переносу зі старшого розряду

**Library** IEEE;

**Use** IEEE.STD\_LOGIC\_1164.all, IEEE.std\_logic\_arith.all;

```
Entity SM is port(A,B:in std_logic_vector(7 downto 0);  
                  C,S:in std_logic;  
                  CO: out std_logic;  
                  Y: out std_logic_vector(7 downto 0));
```

**End** SM;

**Architecture** beh of SM is

**Signal** yi: signed (8 downto 0);

**Begin**


```
yi<=signed(SXT(A,9))+signed(B) When S= '0' else
```

```
    signed(SXT(A,9))+signed(B) + C;
```

```
Y<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(yi,8);
```

```
CO<=yi(8);
```

**End** beh;

 

**Розширення  
розрядної сітки до 9**

## Приклад. Побудувати схему ділення $A/B$ , $A < B$

```
Signal A,B,Y: unsigned(7 downto 0);  
...  
process(A,B)  
  variable r,t:unsigned(8 downto 0);  
begin  
  r:=A(7)&A ;  
  for i in 0 to 7 loop  
    t:=r - SHR(B, CONV_UNSIGNED(i,3));  
    if t(8) = '0' then  
      Y(7-i) <= '1';  
      r:=t;  
    else  
      Y(7-i) <= '0';  
    end if;  
  end loop;  
end process;
```

