

## Лабораторна робота № 3

### СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ КОМБІНАЦІЙНОЇ СХЕМИ П`ЯТИ ЗМІННИХ

Хід роботи.

1. Синтезувати свою схему з завдання практичної роботи № 3 - <https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=205330>
2. Дослідити її за допомогою Генератора слів та Логічного аналізатора .
3. Синтезувати свою схему за допомогою логічного конвектора.
4. Пункти 2 та 3 виконувати за прикладом лабораторної роботи № 2 - <https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=203488>