

Лабораторна робота № 8

СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ КОМБІНАЦІЙНОЇ СХЕМИ П'ЯТИ ЗМІННИХ

План роботи:

1. Синтезувати свою схему з завдання практичної роботи № 4 -
<https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=243577>
2. Дослідити її за допомогою Генератора слів та Логічного аналізатора .
3. Синтезувати свою схему за допомогою логічного конвектора.
Проаналізувати.
4. Пункти 2 та 3 виконувати за прикладом лабораторних робіт № 4 та 5 –
<https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=241287>
<https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=242189>