

Наплаштування генератора слів

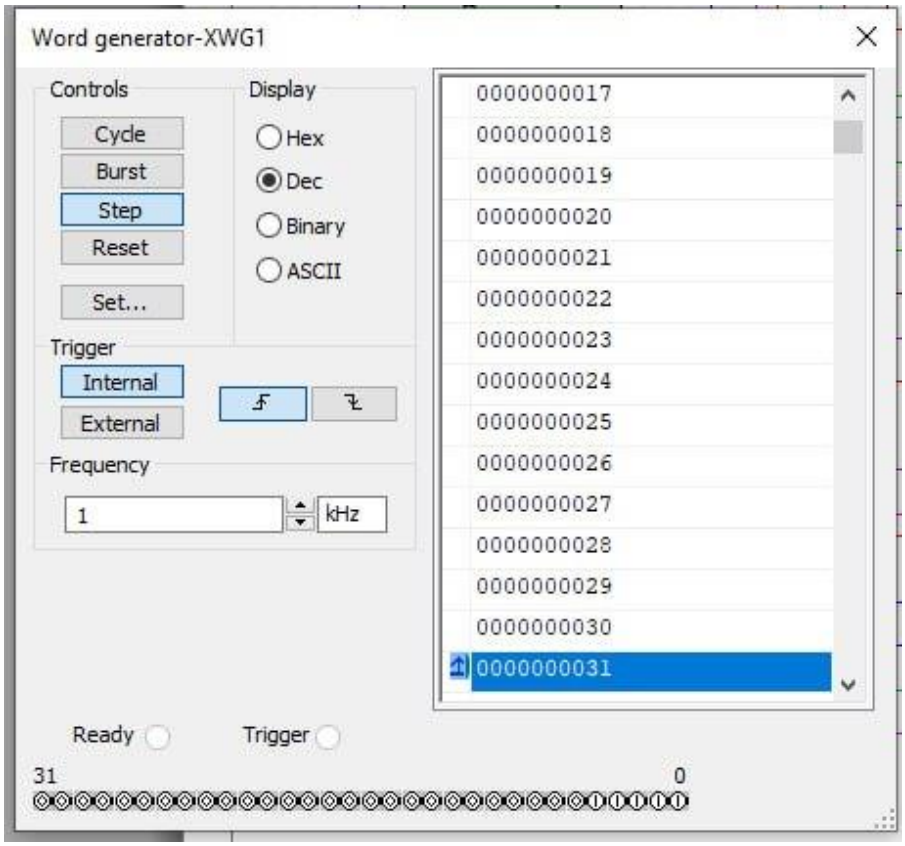


Схема

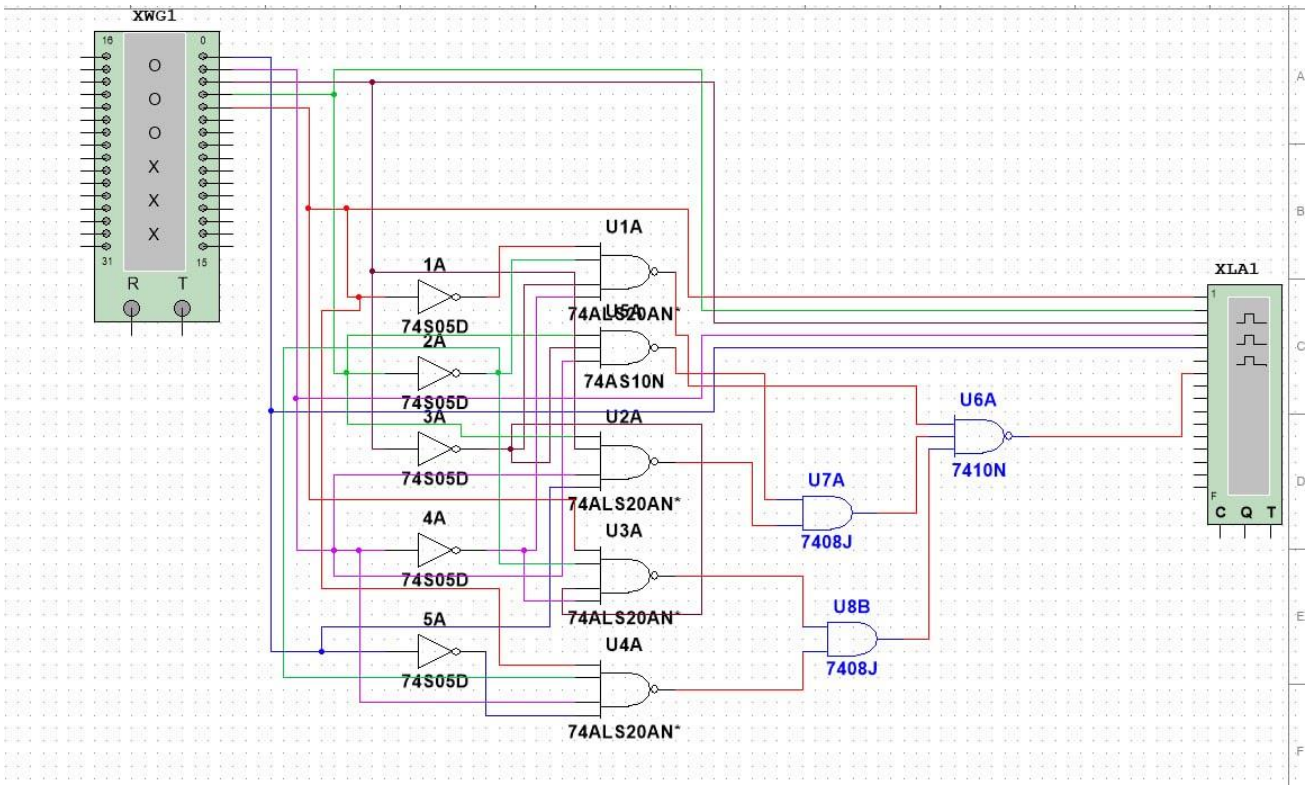

Графіки


Logic Analyzer-XLA1
Time (s)
0.000m
6.400m
12.800m
19.200m
25.600m
32.000m
2
12
13
3
15
Term 6
16
Term 8
Term 9
Term 10
Term 11
Term 12
Term 13
Term 14
Term 15
Term 16
Clock_Int
Clock_Qua
Trigg_Qua
Stop
Reset
Reverse
T1
T2
T2-T1
0.000 s
0.000 s
0.000 s
0040
0040
Clock
Clocks/Div
32
Set...
External (C)
Qualifier (Q)
Trigger
Set...
Qualifier (T)